



به نام خدا
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



سیستم های دیجیتال 1

--- ECE 894 ---

استاد: پروفسور نوابی


Computer Assignment 2

محمد مهدی عبدالحسینی

810 198 434

 Part 1

THE MODIFIED VERSION OF 4TO1 MUX OF PART 3 OF CA1 :



CALCULATING DELAY VALUES :

3-INPUTS NAND #(15,12) → #(13.5)

4-INPUTS NAND #(20,16) → #(18)

INVERTER : NOT #(5,7) → #(6)

→→→ 4to1 MUX DELAY VALUE = 13.5 + 18 + 6 = **37.5**


ASSIGN STATEMENT :

```
1  `timescale 1ns/1ns
2  module mux4to1 (input [3:0] A, input [1:0] S, output w);
3
4      assign #37.5 w = A[S];
5
6  endmodule
```

TESTBENCH CODE :


```
1  `timescale 1ns/1ns
2  module mux4to1TB ();
3      reg [3:0] AA = 0;
4      reg [1:0] SS = 0;
5      wire WW;
6      mux4to1 MUX1(AA, SS, WW);
7      initial begin
8          #100 AA[0] = 1;
9          #100 SS[0] = 1;
10         #100 AA[1] = 1;
11         #100 SS[0] = 0;
12         #50 SS[1] = 1;
13         #100 AA[2] = 1;
14         #100 SS[0] = 1;
15         #100 AA[3] = 1;
16         #100 AA[3] = 0;
17         #100 $stop;
18     end
19 endmodule
```

TESTBENCH SIMULATION RESULTS :

 

Part 2

4-BIT BARREL SHIFTER :

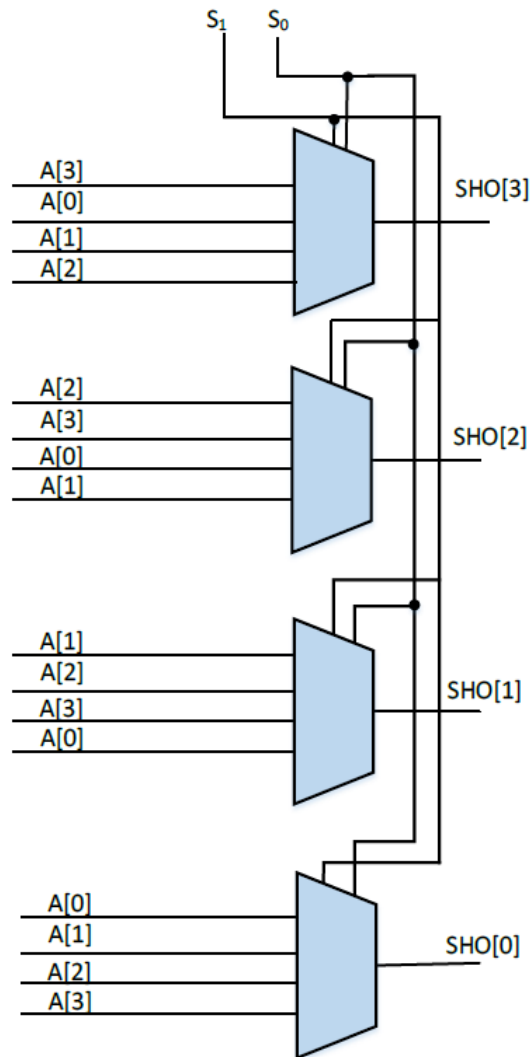

Shift Value N[1:0]	Shifted Output (SHO)			
00	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
01	A ₀	A ₃	A ₂	A ₁
10	A ₁	A ₀	A ₃	A ₂
11	A ₂	A ₁	A ₀	A ₃

CALCULATING DELAY VALUES :

SAME AS THE 4TO1 MUX DELAY VALUE = **37.5**

(BECAUSE EACH 4TO1 MUX IS ON A SEPARATE PATH)

MAIN CODE :

```

1  `timescale 1ns/1ns
2  module barrelShifter (input [3:0] A, input [1:0] S, output [3:0] SHO);
3
4      wire [3:0] J1,J2,J3,J4;
5      assign J1 = {A[2], A[1], A[0], A[3]};
6      mux4tol M1(J1, S, SHO[3]);
7      assign J2 = {A[1], A[0], A[3], A[2]};
8      mux4tol M2(J2, S, SHO[2]);
9      assign J3 = {A[0], A[3], A[2], A[1]};
10     mux4tol M3(J3, S, SHO[1]);
11     assign J4 = {A[3], A[2], A[1], A[0]};
12     mux4tol M4(J4, S, SHO[0]);
13
14 endmodule

```


TESTBENCH CODE :

```

1  `timescale 1ns/1ns
2  module barrelShifterTB ();
3      reg [3:0] AA = 0;
4      reg [1:0] SS = 0;
5      wire [3:0] SHOWW;
6      barrelShifter B1(AA, SS, SHOWW);
7      initial begin
8          #100 AA[0] = 1;
9          #100 SS[0] = 1;
10         #100 SS[1] = 1;
11         #100 SS[0] = 0;
12         #100 AA[3] = 1;
13         #100 SS[0] = 1;
14         #100 $stop;
15     end
16 endmodule


```

TESTBENCH SIMULATION RESULTS :

 

Part 3

16TO1 MULTIPLEXER :

 

CALCULATING DELAY VALUES :

4to1 MUX #(37.5)

→→→ 16TO1 MULTIPLEXER DELAY VALUE = $37.5 + 37.5 = 75$


MAIN CODE :

```
1  `timescale 1ns/1ns
2  module mux16to1 (input [15:0] A, input [3:0] S, output w);
3
4      wire y1,y2,y3,y4,y5,y6;
5      mux4to1 M1(A[15:12],S[1:0],y1);
6      mux4to1 M2(A[11:8],S[1:0],y2);
7      mux4to1 M3(A[7:4],S[1:0],y3);
8      mux4to1 M4(A[3:0],S[1:0],y4);
9      wire [3:0] J;
10     assign J = {y1,y2,y3,y4};
11     mux4to1 M5(J,S[3:2],w);
12
13 endmodule
```

TESTBENCH CODE :

```
1  `timescale 1ns/1ns
2  module mux16to1TB ();
3      reg [15:0] AA = 0;
4      reg [3:0] SS = 0;
5      wire WW;
6      mux16to1 M16(AA, SS, WW);
7      initial begin
8          #200 AA[2] = 1;
9          #200 SS[1] = 1;
10         #200 SS[2] = 1;
11         #200 AA[6] = 1;
12         #200 SS[3] = 1;
13         #200 AA[14] = 1;
14         #200 SS[2] = 0;
15         #200 AA[10] = 1;
16         #200 SS[1] = 0;
17         #200 AA[8] = 1;
18         #200 SS[0] = 1;
19         #200 AA[9] = 1;
20         #200 SS[3] = 0;
21         #200 AA[1] = 1;
22         #200 SS[2] = 1;
23         #200 AA[5] = 1;
24         #300 $stop;
25     end
26 endmodule
```

TESTBENCH SIMULATION RESULTS :

 

Part 4

16-BIT BARREL SHIFTER:

CALCULATING DELAY VALUES :

SAME AS THE 16TO1 MUX DELAY VALUE = **75**

(BECAUSE EACH PATH HAS ONLY ONE 16TO1 MUX)

MAIN CODE :

```

1  `timescale 1ns/1ns
2  module barrelShifter16Bit (input [15:0] A, input [3:0] S, output [15:0] SHO);
3
4      wire [15:0] J1,J2,J3,J4,J5,J6,J7,J8,J9,J10,J11,J12,J13,J14,J15,J16;
5      assign J1 = (A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15]);
6      assign J2 = (A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14]);
7      assign J3 = (A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13]);
8      assign J4 = (A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12]);
9      assign J5 = (A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11]);
10     assign J6 = (A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10]);
11     assign J7 = (A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9]);
12     assign J8 = (A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8]);
13     assign J9 = (A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7]);
14     assign J10 = (A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6]);
15     assign J11 = (A[4], A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5]);
16     assign J12 = (A[3], A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4]);
17     assign J13 = (A[2], A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3]);
18     assign J14 = (A[1], A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2]);
19     assign J15 = (A[0], A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1]);
20     assign J16 = (A[15], A[14], A[13], A[12], A[11], A[10], A[9], A[8], A[7], A[6], A[5], A[4], A[3], A[2], A[1], A[0]);
21     mux16to1 M1(J1, S, SHO[15]);
22     mux16to1 M2(J2, S, SHO[14]);
23     mux16to1 M3(J3, S, SHO[13]);
24     mux16to1 M4(J4, S, SHO[12]);
25     mux16to1 M5(J5, S, SHO[11]);
26     mux16to1 M6(J6, S, SHO[10]);
27     mux16to1 M7(J7, S, SHO[9]);
28     mux16to1 M8(J8, S, SHO[8]);
29     mux16to1 M9(J9, S, SHO[7]);
30     mux16to1 M10(J10, S, SHO[6]);
31     mux16to1 M11(J11, S, SHO[5]);
32     mux16to1 M12(J12, S, SHO[4]);
33     mux16to1 M13(J13, S, SHO[3]);
34     mux16to1 M14(J14, S, SHO[2]);
35     mux16to1 M15(J15, S, SHO[1]);
36     mux16to1 M16(J16, S, SHO[0]);
37
38 endmodule

```


TESTBENCH CODE :

```

1  `timescale 1ns/1ns
2  module barrelShifter16BitTB ();
3      reg [15:0] AA = 0;
4      reg [3:0] SS = 0;
5      wire [15:0] WW;
6      barrelShifter16Bit BS16(AA, SS, WW);
7      initial begin
8          #200 AA[2] = 1;
9          #200 SS[1] = 1;
10         #200 SS[2] = 1;
11         #200 AA[6] = 1;
12         #200 SS[3] = 1;
13         #200 AA[14] = 1;
14         #200 SS[2] = 0;
15         #200 AA[10] = 1;
16         #200 SS[1] = 0;
17         #200 AA[8] = 1;
18         #200 SS[0] = 1;
19         #200 AA[9] = 1;
20         #200 SS[3] = 0;
21         #200 AA[1] = 1;
22         #200 SS[2] = 1;
23         #200 AA[5] = 1;
24         #200 AA[0] = 1;
25         #200 SS[3] = 1;
26         #200 AA[1] = 1;
27         #200 SS[0] = 0;
28         #200 SS[1] = 1;
29         #200 AA[2] = 0;
30         #200 SS[0] = 1;
31         #200 AA[3] = 1;
32         #200 AA[8] = 0;
33         #200 AA[9] = 1;
34         #200 SS[2] = 0;
35         #200 SS[1] = 0;
36         #200 SS[0] = 0;
37         #200 AA[3] = 1;
38         #200 SS[0] = 1;
39         #300 $stop;
40     end
41 endmodule

```

TESTBENCH SIMULATION RESULTS :

/barrelShifter 16BitTB/AA	0100011101000100	0000000000...	00000...	01000...	01000...	01000...	01000...	01000...	01000...	0100011101001111	01000...	0100011001101011	
/barrelShifter 16BitTB/SS	0001	0000	0110	1110	1010	1000	1001	0001	0101	1101	1110	1111	1000 1001
/barrelShifter 16BitTB/WW	0010001110100010	0...	0...	0...	0...	0...	0...	0...	0...	001110	1000...	01101...	0...