



به نام خدا
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



درس الکترونیک دیجیتال

نیمسال اول (01-02)


استاد درس: دکتر شقایق وحدت

تمرین کامپیوتری اول :

شبیه سازی مدار تمام جمع کننده (Full-Adder)

محمد مهدی عبدالحسینی

810 198 434

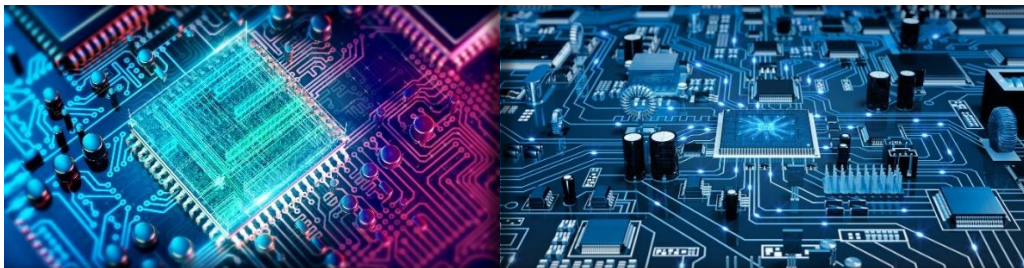


Digital Electronic Circuits

فهرست مطالب

- الف) شبیه‌سازی مدار تمام جمع کننده : 1
- ب) محاسبه پارامترهای تأخیر، توان پویای متوسط و توان ایستا : 3
- ج) بررسی تأثیر دما : 9

الف) شبیه‌سازی مدار تمام جمع کننده :

در این بخش قصد داریم ساختار مدار تمام جمع کننده CMOS در شکل 1 را در HSPICE شبیه‌سازی کنیم.

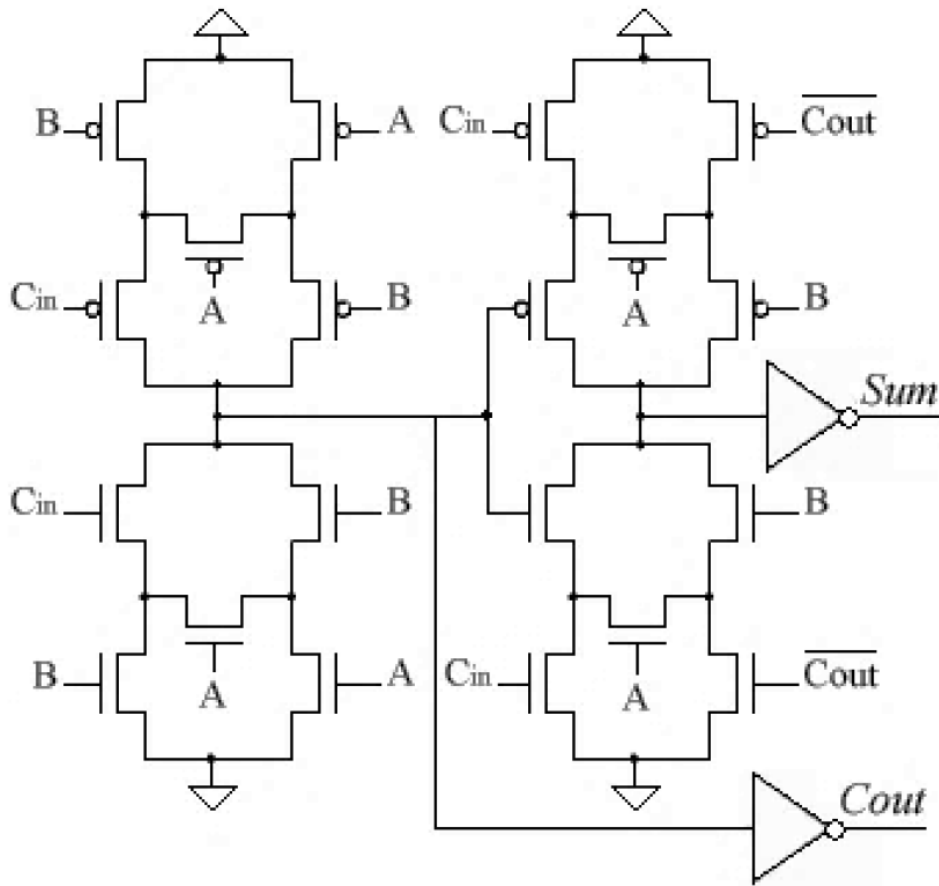

شکل 1) مدار تمام جمع کننده CMOS

قطعه کد زده شده در این بخش بصورت زیر میباشد.

```
*
*      ==> LIBRARY
*
*=====
*.lib      'mm018.1' tt

*//////////////////////////////////////////////////
*
*      ==> PARAMETERS
*
*=====
.param    Wmin = 220n
+         Lmin = 180n
+         Wnmos = '2*Wmin'
+         Wpmos = '6*Wmin'
+         vdd = 1.8
+         gnd = 0
+         t = 10p

*//////////////////////////////////////////////////
*
*      ==> INVERTER
*
*=====
.SUBCKT    Inverter      in      out
vdd      vdd      gnd      vdd      vdd      pmos      w = Wnmos      l = Lmin
Mp      out      in      vdd      vdd      nmos      w = Wnmos      l = Lmin
end
```

[illegible]

در ادامه می‌خواهیم تمامی 64 حالت ممکن برای ورودی را شبیه سازی کنیم. برای اینکار مقادیر ورودی را بصورت زیر اعمال می‌کنیم.

```

*////////////////////////////////////////////////////////////////////
*oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo*
*          ==> INPUTS          *
*uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu*
Vina A 0 PWL 0n 0, '15n-t' 0, 15n vdd, '35n-t' vdd, 35n 0, '50n-t' 0, 50n vdd, '52.5n-t' vdd, 52.5n 0,
'55n-t' 0, 55n vdd,
+ '57.5n-t' vdd, 57.5n 0, '60n-t' 0, 60n vdd, '62.5n-t' vdd, 62.5n 0, '65n-t' 0, 65n vdd, '67.5n-t' vdd,
67.5n 0,
+ '80n-t' 0, 80n vdd, '100n-t' vdd, 100n 0, '102.5n-t' 0, 102.5n vdd, '105n-t' vdd, 105n 0, '107.5n-t'
0, 107.5n vdd,
+ '110n-t' vdd, 110n 0, '112.5n-t' 0, 112.5n vdd, '115n-t' vdd, 115n 0, '117.5n-t' 0, 117.5n vdd, '125n-
t' vdd, 125n 0,
+ '127.5n-t' 0, 127.5n vdd, '130n-t' vdd, 130n 0, '132.5n-t' 0, 132.5n vdd, '135n-t' vdd, 135n 0,
'137.5n-t' 0, 137.5n vdd,
+ '140n-t' vdd, 140n 0, '142.5n-t' 0, 142.5n vdd, '145n-t' vdd, 145n 0, '147.5n-t' 0, 147.5n vdd, '150n-
t' vdd, 150n 0,
+ '152.5n-t' 0, 152.5n vdd, '155n-t' vdd, 155n 0, 162.5n 0

Vinp B 0 PWL 0n 0, '7.5n-t' 0, 7.5n vdd, '12.5n-t' vdd, 12.5n 0, '20n-t' 0, 20n vdd, '32.5n-t' vdd,
32.5n 0, '37.5n-t' 0, 37.5n vdd,
+ '47.5n-t' vdd, 47.5n 0, '50n-t' 0, 50n vdd, '52.5n-t' vdd, 52.5n 0, '55n-t' 0, 55n vdd, '57.5n-t' vdd,
57.5n 0,
+ '62.5n-t' 0, 62.5n vdd, '65n-t' vdd, 65n 0, '72.5n-t' 0, 72.5n vdd, '75n-t' vdd, 75n 0, '77.5n-t' 0,
77.5n vdd,
+ '87.5n-t' vdd, 87.5n 0, '97.5n-t' 0, 97.5n vdd, '112.5n-t' vdd, 112.5n 0, '120n-t' 0, 120n vdd,
'122.5n-t' vdd, 122.5n 0,
+ '125n-t' 0, 125n vdd, '127.5n-t' vdd, 127.5n 0, '135n-t' 0, 135n vdd, '137.5n-t' vdd, 137.5n 0, '140n-
t' 0, 140n vdd,
+ '142.5n-t' vdd, 142.5n 0, '147.5n-t' 0, 147.5n vdd, '150n-t' vdd, 150n 0, '152.5n-t' 0, 152.5n vdd,
162.5n vdd

Vinc C 0 PWL 0n 0, '2.5n-t' 0, 2.5n vdd, '5n-t' vdd, 5n 0, '25n-t' 0, 25n vdd, '30n-t' vdd, 30n 0,
'37.5n-t' 0, 37.5n vdd,


```

```
+ '42.5n-t' vdd, 42.5n 0, '45n-t' 0, 45n vdd, '47.5n-t' vdd, 47.5n 0, '55n-t' 0, 55n vdd, '62.5n-t' vdd, 62.5n 0,
+ '67.5n-t' 0, 67.5n vdd, '72.5n-t' vdd, 72.5n 0, '75n-t' 0, 75n vdd, '87.5n-t' vdd, 87.5n 0, '90n-t' vdd, 90n vdd,
+ '95n-t' vdd, 95n 0, '97.5n-t' 0, 97.5n vdd, '102.5n-t' vdd, 102.5n 0, '107.5n-t' 0, 107.5n vdd, '110n-t' vdd, 110n 0,
+ '112.5n-t' 0, 112.5n vdd, '115n-t' vdd, 115n 0, '117.5n-t' 0, 117.5n vdd, '120n-t' vdd, 120n 0,
+ '122.5n-t' 0, 122.5n vdd,
+ '127.5n-t' vdd, 127.5n 0, '130n-t' 0, 130n vdd, '132.5n-t' vdd, 132.5n 0, '140n-t' 0, 140n vdd,
+ '147.5n-t' vdd, 147.5n 0,
+ '150n-t' 0, 150n vdd, '155n-t' vdd, 155n 0, 157.5n 0

*//////////////////////////////////////////
*oooooooooooooooooooooooooooooooooooo*
*          ==> SIMULATIONS          *
*uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu*
.option post=2
.TRAN 10p 180n

*//////////////////////////////////////////
.end
```

شکل موج‌های رسم شده برای ورودی‌ها و خروجی‌ها به شکل زیر خواهد بود.

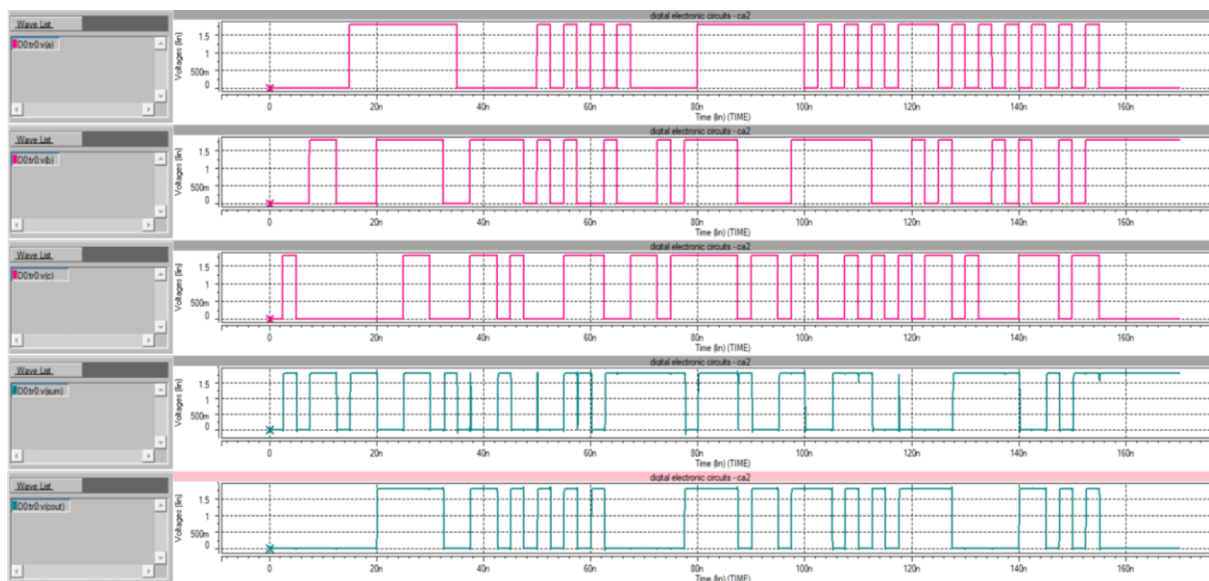

شکل 2) شبیه‌سازی 64 حالت ممکن برای یک Full-Adder

(ب) محاسبه پارامترهای تأخیر، توان پویای متوسط و توان ایستا:

برای محاسبه تأخیر، زمان صعود و نشست سیگنال‌های خروجی را اندازه‌گیری می‌کنیم. با توجه به حالت‌های مختلف ورودی، ممکن است مقادیر متفاوت باشد. بنابراین بهتر است به ازای تمامی حالات این مقادیر را حساب کرده و سپس بیشترین مقدار آن را به عنوان زمان صعود و نشست در نظر بگیریم.


```

+trig      V(SUM)      td = 34n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 34n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_6
+trig      V(SUM)      td = 44n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 44n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_7
+trig      V(SUM)      td = 57n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 57n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_8
+trig      V(SUM)      td = 59n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 59n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_9
+trig      V(SUM)      td = 75n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 75n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_10
+trig      V(SUM)      td = 89n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 89n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_11
+trig      V(SUM)      td = 99n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 99n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_12
+trig      V(SUM)      td = 112n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 112n     val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_13
+trig      V(SUM)      td = 139n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 139n     val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_sum_14
+trig      V(SUM)      td = 146n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(SUM)      td = 146n     val = '0.1*vdd'      fall = 1

```

```

*=====
***** RISE Time (Cout) *****
*****

```

```

.MEASURE TRAN      t_rise_cout_1
+trig      V(Cout)     td = 18n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 18n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_2
+trig      V(Cout)     td = 35n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 35n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_3
+trig      V(Cout)     td = 44n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 44n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_4
+trig      V(Cout)     td = 49n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 49n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_5
+trig      V(Cout)     td = 54n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 54n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_6
+trig      V(Cout)     td = 59n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 59n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_7
+trig      V(Cout)     td = 75n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 75n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_8
+trig      V(Cout)     td = 89n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 89n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_9
+trig      V(Cout)     td = 96n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 96n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_10
+trig      V(Cout)     td = 106n     val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 106n     val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_11
+trig      V(Cout)     td = 111n     val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 111n     val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_12
+trig      V(Cout)     td = 116n     val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 116n     val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_13
+trig      V(Cout)     td = 139n     val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)     td = 139n     val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_14

```

```

+trig      V(Cout)      td = 146n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)      td = 146n      val = '0.9*vdd'      rise = 1
.MEASURE TRAN      t_rise_cout_15
+trig      V(Cout)      td = 151n      val = '0.1*vdd'      rise = 1
+targ      V(Cout)      td = 151n      val = '0.9*vdd'      rise = 1

***** FALL Time (Cout) *****
*****

.MEASURE TRAN      t_fall_cout_1
+trig      V(Cout)      td = 31n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 31n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_2
+trig      V(Cout)      td = 41n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 41n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_3
+trig      V(Cout)      td = 47n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 47n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_4
+trig      V(Cout)      td = 51n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 51n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_5
+trig      V(Cout)      td = 57n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 57n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_6
+trig      V(Cout)      td = 61n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 61n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_7
+trig      V(Cout)      td = 86n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 86n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_8
+trig      V(Cout)      td = 92n      val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 92n      val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_9
+trig      V(Cout)      td = 105n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 105n     val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_10
+trig      V(Cout)      td = 109n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 109n     val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_11
+trig      V(Cout)      td = 114n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 114n     val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_12
+trig      V(Cout)      td = 125n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 125n     val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_13
+trig      V(Cout)      td = 142n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 142n     val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_14
+trig      V(Cout)      td = 149n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 149n     val = '0.1*vdd'      fall = 1
.MEASURE TRAN      t_fall_cout_15
+trig      V(Cout)      td = 154n     val = '0.9*vdd'      fall = 1
+targ      V(Cout)      td = 154n     val = '0.1*vdd'      fall = 1

```

نتایج شبیه‌سازی به صورت زیر خواهد بود.

```

t_rise_sum_1 = 55.8884p  targ= 2.6402n  trig= 2.5843n
t_rise_sum_2 = 41.5404p  targ= 7.5874n  trig= 7.5459n
t_rise_sum_3 = 57.6743p  targ= 15.1508n  trig= 15.0931n
t_rise_sum_4 = 61.6159p  targ= 25.1639n  trig= 25.1023n
t_rise_sum_5 = 62.6236p  targ= 32.8117n  trig= 32.7490n
t_rise_sum_6 = 49.4199p  targ= 42.7509n  trig= 42.7015n
t_rise_sum_7 = 36.4732p  targ= 55.0667n  trig= 55.0302n
t_rise_sum_8 = 48.3036p  targ= 57.6856n  trig= 57.6373n
t_rise_sum_9 = 47.1508p  targ= 62.7714n  trig= 62.7242n
t_rise_sum_10 = 57.2608p  targ= 80.1597n  trig= 80.1024n
t_rise_sum_11 = 59.9525p  targ= 95.2996n  trig= 95.2397n
t_rise_sum_12 = 48.5904p  targ= 105.3100n  trig= 105.2614n
t_rise_sum_13 = 67.3805p  targ= 127.7668n  trig= 127.6994n
t_rise_sum_14 = 55.4746p  targ= 145.2821n  trig= 145.2267n

```



```

t_rise_sum_15 = 54.0212p  targ= 150.2711n  trig= 150.2171n

t_fall_sum_1  = 49.7198p  targ= 5.1744n  trig= 5.1247n
t_fall_sum_2  = 46.4794p  targ= 12.6083n  trig= 12.5618n
t_fall_sum_3  = 39.9531p  targ= 20.2221n  trig= 20.1821n
t_fall_sum_4  = 40.4260p  targ= 30.1228n  trig= 30.0824n
t_fall_sum_5  = 50.8546p  targ= 35.1559n  trig= 35.1050n
t_fall_sum_6  = 48.5106p  targ= 45.2165n  trig= 45.1680n
t_fall_sum_7  = 40.4247p  targ= 57.5940n  trig= 57.5536n
t_fall_sum_8  = 45.6117p  targ= 60.2721n  trig= 60.2265n
t_fall_sum_9  = 50.1649p  targ= 77.7884n  trig= 77.7383n
t_fall_sum_10 = 44.8301p  targ= 90.2336n  trig= 90.1888n
t_fall_sum_11 = 51.4411p  targ= 100.1576n  trig= 100.1061n
t_fall_sum_12 = 44.4735p  targ= 112.7288n  trig= 112.6843n
t_fall_sum_13 = 48.1463p  targ= 140.2452n  trig= 140.1970n
t_fall_sum_14 = 43.3875p  targ= 147.7265n  trig= 147.6831n

t_rise_cout_1 = 55.9106p  targ= 20.1434n  trig= 20.0875n
t_rise_cout_2 = 47.8511p  targ= 37.6149n  trig= 37.5671n
t_rise_cout_3 = 52.3898p  targ= 45.1259n  trig= 45.0735n
t_rise_cout_4 = 50.1861p  targ= 50.1507n  trig= 50.1005n
t_rise_cout_5 = 36.4120p  targ= 55.0830n  trig= 55.0466n
t_rise_cout_6 = 70.8367p  targ= 60.2156n  trig= 60.1448n
t_rise_cout_7 = 54.2229p  targ= 77.6319n  trig= 77.5776n
t_rise_cout_8 = 74.7793p  targ= 90.1947n  trig= 90.1199n
t_rise_cout_9 = 37.4548p  targ= 97.5813n  trig= 97.5438n
t_rise_cout_10 = 37.4192p  targ= 107.5822n  trig= 107.5448n
t_rise_cout_11 = 75.0937p  targ= 112.6971n  trig= 112.6220n
t_rise_cout_12 = 61.8038p  targ= 117.7059n  trig= 117.6441n
t_rise_cout_13 = 52.2077p  targ= 140.1164n  trig= 140.0642n
t_rise_cout_14 = 56.1232p  targ= 147.6463n  trig= 147.5902n
t_rise_cout_15 = 37.6289p  targ= 152.5821n  trig= 152.5445n

t_fall_cout_1 = 41.2917p  targ= 32.6094n  trig= 32.5681n
t_fall_cout_2 = 69.3640p  targ= 42.6729n  trig= 42.6036n
t_fall_cout_3 = 29.5055p  targ= 47.5758n  trig= 47.5463n
t_fall_cout_4 = 30.3956p  targ= 52.5880n  trig= 52.5576n
t_fall_cout_5 = 40.1374p  targ= 57.6178n  trig= 57.5777n
t_fall_cout_6 = 69.0259p  targ= 62.6949n  trig= 62.6259n
t_fall_cout_7 = 36.6833p  targ= 87.5807n  trig= 87.5441n
t_fall_cout_8 = 48.2460p  targ= 95.1184n  trig= 95.0701n
t_fall_cout_9 = 70.0932p  targ= 105.2252n  trig= 105.1551n
t_fall_cout_10 = 60.7430p  targ= 110.1633n  trig= 110.1025n
t_fall_cout_11 = 30.3223p  targ= 115.0886n  trig= 115.0582n
t_fall_cout_12 = 41.3514p  targ= 127.5841n  trig= 127.5427n
t_fall_cout_13 = 44.3934p  targ= 145.1367n  trig= 145.0923n
t_fall_cout_14 = 44.2155p  targ= 150.1298n  trig= 150.0856n
t_fall_cout_15 = 60.7407p  targ= 155.1623n  trig= 155.1016n

```

بیشترین مقدار را به عنوان زمان صعود و نشست در نظر می‌گیریم.

Outputs	T _{Rise}	T _{Fall}
SUM	67.3805 ps	51.4411 ps
Cout	75.0937 ps	70.0932 ps

در ادامه به محاسبه توان پویای متوسط می‌پردازیم. به این منظور قطعه کد زیر نوشته شده است.

```

*=====
***** DYNAMIC POWER *****
*****
.measuretran pow AVG power from = 1ns to = 170ns

```

```
pow= 13.2545u  from= 1.0000n  to= 170.0000n
```

[illegible]

```
***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
static_power_1= 875.5234n from= 0. to= 2.5000n
static_power_2= 16.8370u from= 2.5000n to= 5.0000n
static_power_3= 4.1274u from= 5.0000n to= 7.5000n
static_power_4= 20.1386u from= 7.5000n to= 10.0000n
static_power_5= 21.9501u from= 10.0000n to= 12.5000n
static_power_6= 24.2993u from= 12.5000n to= 15.0000n
static_power_7= 5.6427u from= 15.0000n to= 17.5000n
static power 8= 11.5726u from= 17.5000n to= 20.0000n
```

$$P_{\text{STATIC AWG}} = 13.1804 \text{ uW}$$

(ج) بررسی تأثیر دما :

در این بخش مجددا پارامترهای تأخیر، توان پویای متوسط و توان ایستا را در دما 0 و 100 درجه شبیه‌سازی میکنیم. انتظار داریم افزایش دما، سبب افزایش تأخیر سیستم و توان مصرفی شود.

```
***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 0.000 *****
t_rise_sum_1= 53.0132p targ= 2.6320n trig= 2.5790n
t_rise_sum_2= 40.4945p targ= 7.5845n trig= 7.5440n
t_rise_sum_3= 54.7455p targ= 15.1415n trig= 15.0868n
t_rise_sum_4= 57.6874p targ= 25.1529n trig= 25.0952n
t_rise_sum_5= 66.1377p targ= 32.7872n trig= 32.7210n
t_rise_sum_6= 49.3124p targ= 42.7430n trig= 42.6937n
t_rise_sum_7= 35.4069p targ= 55.0640n trig= 55.0285n
t_rise_sum_8= 44.5192p targ= 57.6768n trig= 57.6323n
t_rise_sum_9= 50.1854p targ= 62.7616n trig= 62.7115n
t_rise_sum_10= 57.8475p targ= 80.1488n trig= 80.0910n
t_rise_sum_11= 53.0560p targ= 95.2861n trig= 95.2330n
t_rise_sum_12= 49.7027p targ= 105.2992n trig= 105.2495n
t_rise_sum_13= 66.1402p targ= 127.7589n trig= 127.6928n
t_rise_sum_14= 55.5514p targ= 145.2663n trig= 145.2107n
t_rise_sum_15= 50.1558p targ= 150.2621n trig= 150.2120n

t_fall_sum_1= 45.3896p targ= 5.1708n trig= 5.1254n
t_fall_sum_2= 42.8402p targ= 12.6022n trig= 12.5594n
t_fall_sum_3= 38.8979p targ= 20.2130n trig= 20.1741n
t_fall_sum_4= 38.1761p targ= 30.1179n trig= 30.0797n
t_fall_sum_5= 47.4418p targ= 35.1535n trig= 35.1060n
t_fall_sum_6= 45.8516p targ= 45.2065n trig= 45.1607n
t_fall_sum_7= 38.2413p targ= 57.5916n trig= 57.5534n
t_fall_sum_8= 41.4011p targ= 60.2586n trig= 60.2172n
t_fall_sum_9= 46.1595p targ= 77.7806n trig= 77.7345n
t_fall_sum_10= 41.3483p targ= 90.2207n trig= 90.1794n
t_fall_sum_11= 48.0685p targ= 100.1538n trig= 100.1057n
t_fall_sum_12= 42.1278p targ= 112.7178n trig= 112.6757n
t_fall_sum_13= 46.5480p targ= 140.2357n trig= 140.1892n
t_fall_sum_14= 42.3588p targ= 147.7171n trig= 147.6747n

t_rise_cout_1= 49.4811p targ= 20.1392n trig= 20.0897n
t_rise_cout_2= 47.1954p targ= 37.6109n trig= 37.5637n
t_rise_cout_3= 48.8023p targ= 45.1198n trig= 45.0710n
t_rise_cout_4= 47.1496p targ= 50.1441n trig= 50.0970n
t_rise_cout_5= 35.8211p targ= 55.0790n trig= 55.0432n
t_rise_cout_6= 66.1669p targ= 60.2068n trig= 60.1406n
t_rise_cout_7= 49.1008p targ= 77.6257n trig= 77.5766n
t_rise_cout_8= 68.9281p targ= 90.1816n trig= 90.1126n
t_rise_cout_9= 35.6824p targ= 97.5775n trig= 97.5418n
t_rise_cout_10= 35.5708p targ= 107.5784n trig= 107.5428n
t_rise_cout_11= 69.1769p targ= 112.6839n trig= 112.6147n
t_rise_cout_12= 54.9513p targ= 117.6925n trig= 117.6376n
t_rise_cout_13= 49.8880p targ= 140.1116n trig= 140.0617n
t_rise_cout_14= 53.6446p targ= 147.6401n trig= 147.5865n
t_rise_cout_15= 35.7410p targ= 152.5782n trig= 152.5425n

t_fall_cout_1= 41.5813p targ= 32.6058n trig= 32.5643n
t_fall_cout_2= 65.3862p targ= 42.6713n trig= 42.6059n
t_fall_cout_3= 29.3986p targ= 47.5738n trig= 47.5444n
t_fall_cout_4= 28.9940p targ= 52.5851n trig= 52.5561n
t_fall_cout_5= 37.0811p targ= 57.6125n trig= 57.5754n
t_fall_cout_6= 65.2555p targ= 62.6918n trig= 62.6265n
t_fall_cout_7= 35.8195p targ= 87.5787n trig= 87.5429n
t_fall_cout_8= 46.1838p targ= 95.1142n trig= 95.0680n
t_fall_cout_9= 65.9004p targ= 105.2168n trig= 105.1509n
t_fall_cout_10= 57.6148p targ= 110.1582n trig= 110.1006n
t_fall_cout_11= 29.9993p targ= 115.0849n trig= 115.0549n
t_fall_cout_12= 37.5955p targ= 127.5797n trig= 127.5421n
t_fall_cout_13= 42.7774p targ= 145.1314n trig= 145.0886n
t_fall_cout_14= 41.2297p targ= 150.1243n trig= 150.0830n
t_fall_cout_15= 60.3050p targ= 155.1593n trig= 155.0990n

pow= 13.0862u from= 1.0000n to= 170.0000n
```

```

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 100.000 *****
t_rise_sum_1= 66.9687p targ= 2.6665n trig= 2.5996n
t_rise_sum_2= 49.6327p targ= 7.6017n trig= 7.5521n
t_rise_sum_3= 66.6984p targ= 15.1787n trig= 15.1120n
t_rise_sum_4= 67.1380p targ= 25.1991n trig= 25.1319n
t_rise_sum_5= 84.2479p targ= 32.8473n trig= 32.7630n
t_rise_sum_6= 54.3629p targ= 42.7745n trig= 42.7201n
t_rise_sum_7= 43.1970p targ= 55.0780n trig= 55.0348n
t_rise_sum_8= 60.6464p targ= 57.7135n trig= 57.6528n
t_rise_sum_9= 53.6675p targ= 62.7964n trig= 62.7428n
t_rise_sum_10= 67.3373p targ= 80.1932n trig= 80.1259n
t_rise_sum_11= 87.2973p targ= 95.3539n trig= 95.2666n
t_rise_sum_12= 62.5150p targ= 105.3420n trig= 105.2795n
t_rise_sum_13= 85.7365p targ= 127.8027n trig= 127.7170n
t_rise_sum_14= 66.6782p targ= 145.3129n trig= 145.2462n
t_rise_sum_15= 68.3848p targ= 150.3085n trig= 150.2401n

t_fall_sum_1= 56.9145p targ= 5.1911n trig= 5.1342n
t_fall_sum_2= 52.7061p targ= 12.6163n trig= 12.5636n
t_fall_sum_3= 46.4994p targ= 20.2520n trig= 20.2055n
t_fall_sum_4= 44.6740p targ= 30.1339n trig= 30.0893n
t_fall_sum_5= 57.1478p targ= 35.1699n trig= 35.1127n
t_fall_sum_6= 55.0890p targ= 45.2461n trig= 45.1910n
t_fall_sum_7= 45.8303p targ= 57.6019n trig= 57.5560n
t_fall_sum_8= 56.0418p targ= 60.3185n trig= 60.2625n
t_fall_sum_9= 56.8747p targ= 77.8276n trig= 77.7708n
t_fall_sum_10= 55.3344p targ= 90.2759n trig= 90.2206n
t_fall_sum_11= 57.0818p targ= 100.1702n trig= 100.1132n
t_fall_sum_12= 53.8162p targ= 112.7716n trig= 112.7178n
t_fall_sum_13= 54.9475p targ= 140.2770n trig= 140.2220n
t_fall_sum_14= 48.4811p targ= 147.7512n trig= 147.7028n

t_rise_cout_1= 70.8458p targ= 20.1693n trig= 20.0985n
t_rise_cout_2= 57.9901p targ= 37.6337n trig= 37.5757n
t_rise_cout_3= 64.2845p targ= 45.1452n trig= 45.0810n
t_rise_cout_4= 56.8995p targ= 50.1683n trig= 50.1114n
t_rise_cout_5= 40.9162p targ= 55.0910n trig= 55.0501n
t_rise_cout_6= 92.4316p targ= 60.2603n trig= 60.1679n
t_rise_cout_7= 64.3109p targ= 77.6535n trig= 77.5892n
t_rise_cout_8= 83.6404p targ= 90.2367n trig= 90.1531n
t_rise_cout_9= 43.5330p targ= 97.5923n trig= 97.5487n
t_rise_cout_10= 43.6673p targ= 107.5932n trig= 107.5495n
t_rise_cout_11= 82.8450p targ= 112.7394n trig= 112.6565n
t_rise_cout_12= 75.7527p targ= 117.7436n trig= 117.6679n
t_rise_cout_13= 59.6469p targ= 140.1329n trig= 140.0732n
t_rise_cout_14= 60.0305p targ= 147.6670n trig= 147.6070n
t_rise_cout_15= 44.1748p targ= 152.5938n trig= 152.5496n

t_fall_cout_1= 52.9887p targ= 32.6250n trig= 32.5720n
t_fall_cout_2= 76.5095p targ= 42.6867n trig= 42.6102n
t_fall_cout_3= 34.7647p targ= 47.5829n trig= 47.5482n
t_fall_cout_4= 35.8040p targ= 52.5982n trig= 52.5624n
t_fall_cout_5= 44.4441p targ= 57.6300n trig= 57.5856n
t_fall_cout_6= 80.8752p targ= 62.7139n trig= 62.6330n
t_fall_cout_7= 41.7686p targ= 87.5935n trig= 87.5517n
t_fall_cout_8= 59.1102p targ= 95.1340n trig= 95.0749n
t_fall_cout_9= 80.4111p targ= 105.2478n trig= 105.1674n
t_fall_cout_10= 72.7504p targ= 110.1824n trig= 110.1097n
t_fall_cout_11= 35.0873p targ= 115.0968n trig= 115.0617n
t_fall_cout_12= 43.2369p targ= 127.5897n trig= 127.5464n
t_fall_cout_13= 48.9350p targ= 145.1470n trig= 145.0981n
t_fall_cout_14= 48.5500p targ= 150.1419n trig= 150.0933n
t_fall_cout_15= 72.8817p targ= 155.1827n trig= 155.1098n

pow= 13.5667u from= 1.0000n to= 170.0000n

***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 0.000 *****
static_power_1= 845.4677n from= 0. to= 2.5000n
static_power_2= 16.6562u from= 2.5000n to= 5.0000n
static_power_3= 4.0241u from= 5.0000n to= 7.5000n
static_power_4= 19.9207u from= 7.5000n to= 10.0000n
static_power_5= 21.7680u from= 10.0000n to= 12.5000n

```

```
static_power_6= 23.9067u from= 12.5000n to= 15.0000n
static_power_7= 5.6293u from= 15.0000n to= 17.5000n
static_power_8= 11.4024u from= 17.5000n to= 20.0000n
```

```
***** transient analysis tnom= 25.000 temp= 100.000 *****
static_power_1= 818.0188n from= 0. to= 2.5000n
static_power_2= 17.2474u from= 2.5000n to= 5.0000n
static_power_3= 4.3233u from= 5.0000n to= 7.5000n
static_power_4= 20.9875u from= 7.5000n to= 10.0000n
static_power_5= 22.4476u from= 10.0000n to= 12.5000n
static_power_6= 25.4120u from= 12.5000n to= 15.0000n
static_power_7= 5.7687u from= 15.0000n to= 17.5000n
static_power_8= 11.9261u from= 17.5000n to= 20.0000n
```

Parameters	0°C	25°C	100°C
T _{Rise} (SUM)	66.1402 ps	67.3805 ps	87.2973 ps
T _{FALL} (SUM)	48.0685 ps	51.4411 ps	57.1478 ps
T _{Rise} (C _{out})	69.1769 ps	75.0937 ps	92.4316 ps
T _{FALL} (C _{out})	65.9004 ps	70.0932 ps	80.8752 ps
Dynamic Power	13.0862 uW	13.2545 uW	13.5667 uW
Static Power	13.0191 uW	13.1804 uW	13.6163 uW

همانطور که مشاهده میشود، با افزایش دما، تأخیر سیستم و توان مصرفی افزایش میابد.