



به نام خدا
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



سیستم های دیجیتال 1

--- ECE 894 ---

استاد: پروفسور نوابی

Computer Assignment 1

محمد مهدی عبدالحسینی

810 198 434

نیمسال دوم 1399 – 1400


: سوال 1

Circuit diagram and worst-case delays :

2-input CMOS NAND gate :

NMOS #(3,4,5)

PMOS #(5,6,7)

 

$$W_{to1}: \begin{cases} 5 \\ 5+5=10 \checkmark \end{cases}$$

$$W_{to0}: \begin{cases} 7 \\ 4+4=8 \checkmark \end{cases}$$

\Rightarrow NAND #(10,8)

2-input CMOS NAND gate :

```

1 module MyNAND (input a,b , output w);
2     wire y;
3     supply1 Vdd;
4     supply0 Gnd;
5     pmos #(5,6,7) T1(w,Vdd,a);
6     pmos #(5,6,7) T2(w,Vdd,b);
7     nmos #(3,4,5) T3(y,Gnd,b);
8     nmos #(3,4,5) T4(w,y,a);
9 endmodule
10
11 module MyNAND2 (input a,b , output w);
12     nand #(10,8) (w,a,b);
13 endmodule


```

2-input CMOS NAND gate TestBench :

```

1 module MyNAND_TB ();
2     reg aa=0,bb=0;
3     wire ww;
4     MyNAND CUT1(aa,bb,ww);
5     initial begin
6         #50 aa=1;
7         #50 bb=1;
8         #50 aa=0;
9         #50 bb=0;
10        #50 bb=1;
11        #50 aa=1;
12        #50 aa=0;
13        #50 aa=1;
14        #50 bb=0;
15        #50 bb=1;
16        #50 aa=0; bb=0;
17        #50 aa=1; bb=1;
18        #50 $stop;
19    end
20 endmodule


```

 

سوال 2 :

CMOS Tri-State Buffer (functionality like NOTIF1 of SystemVerilog) using four transistors for the buffer and two for its inverter :

CMOS Tri-State Buffer (NOTIF1) :

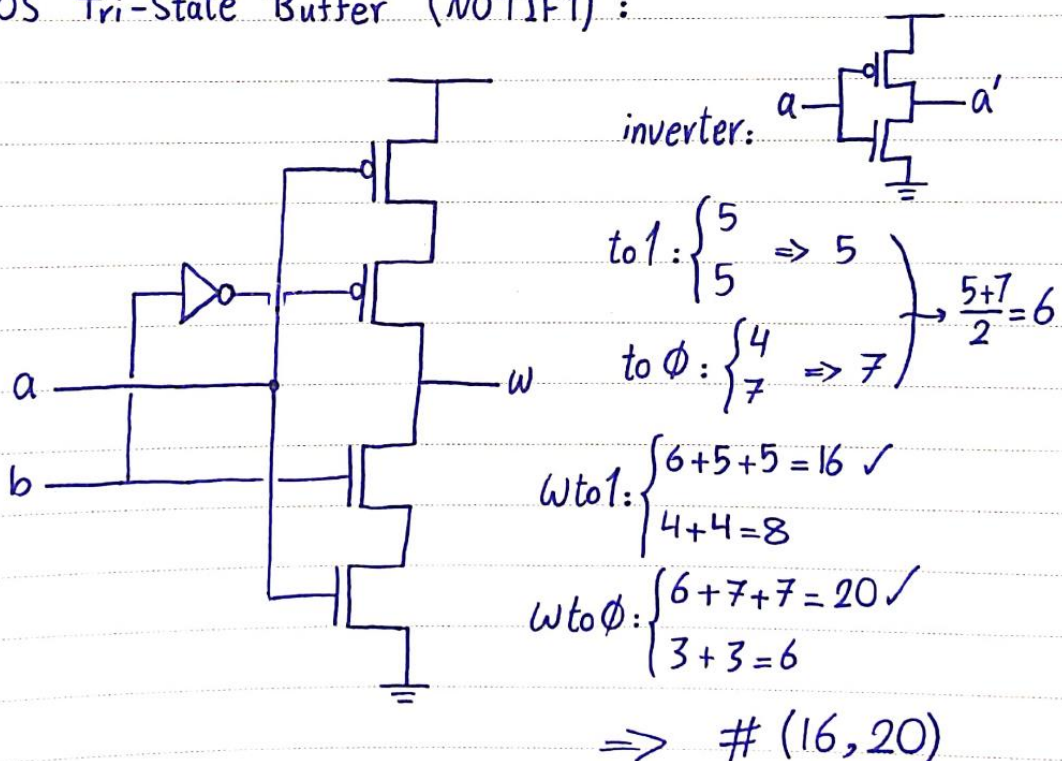


Verilog :

```
1 module MyBuffer (input a,b , output w);
2     wire y1,y2,y3;
3     supply1 Vdd;
4     supply0 Gnd;
5     pmos #(5,6,7) T1(y1,Vdd,a);
6     pmos #(5,6,7) T2(w,y1,y2);
7
8     //inverter:
9     pmos #(5,6,7) T3(y2,Vdd,b);
10    nmos #(3,4,5) T4(y2,Gnd,b);
11
12    nmos #(3,4,5) T5(w,y3,b);
13    nmos #(3,4,5) T6(y3,Gnd,a);
14
15 endmodule
```

TestBench :


```
1 module MyBuffer_TB ();
2     reg aa=0,bb=0;
3     wire ww;
4     MyBuffer CUT1(aa,bb,ww);
5     initial begin
6         #50 aa=1;
7         #50 bb=1;
8         #50 aa=0;
9         #50 bb=0;
10        #50 bb=1;
11        #50 aa=1;
12        #50 aa=0;
13        #50 aa=1;
14        #50 bb=0;
15        #50 bb=1;
16        #50 aa=0; bb=0;
17        #50 aa=1; bb=1;
18        #50 $stop;
19    end
20 endmodule
```

 

: 3 سوال

Circuit diagram and worst-case delays :

3-input NAND:

 


$$W_{to1}: \begin{cases} 5 \\ 5+5+5=15 \checkmark \end{cases}$$

$$W_{to0}: \begin{cases} 4+4+4=12 \checkmark \\ 7 \end{cases}$$

$$M_{yNAND-3} \#(15, 12)$$

4-input NAND:

 


$$W_{to1}: \begin{cases} 5 \\ 5+5+5+5=20 \checkmark \end{cases}$$

$$W_{to0}: \begin{cases} 4+4+4+4=16 \checkmark \\ 7 \end{cases}$$

$$M_{yNAND-4} \#(20, 16)$$

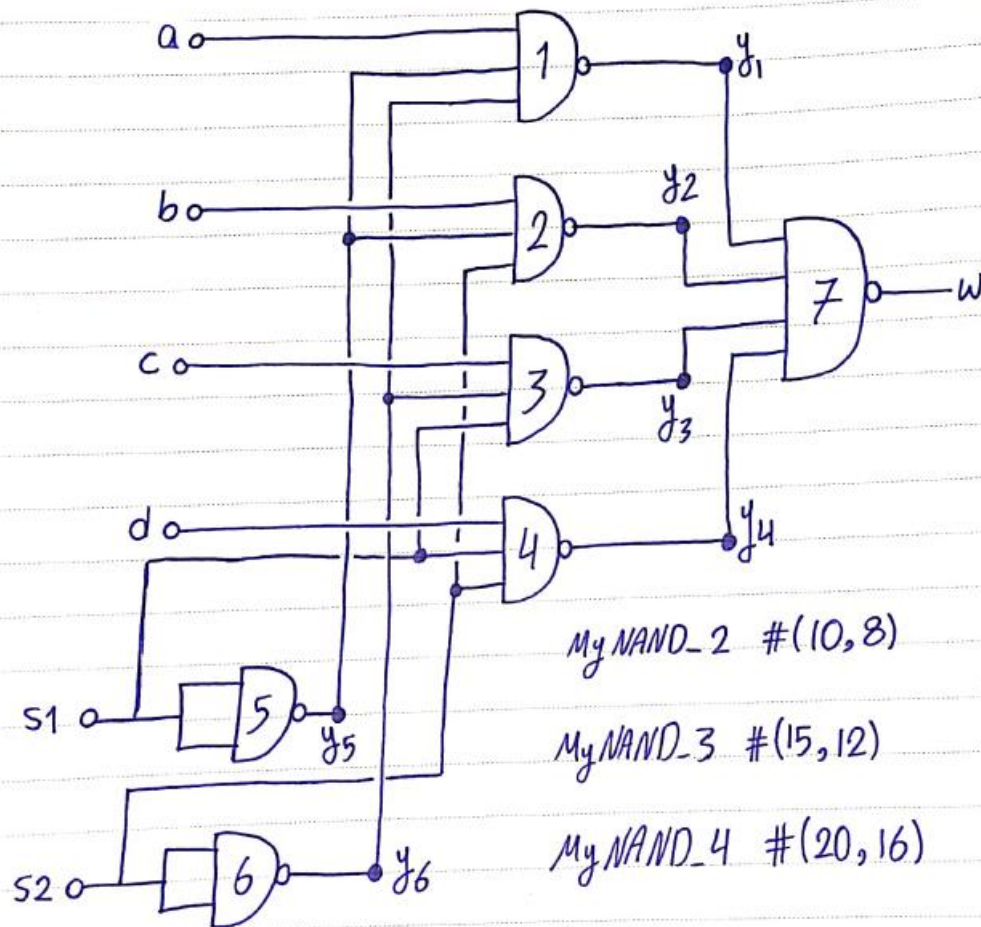4-to-1 MUX with 2 Select input with NAND gates:



$$W_{to1}: 20 + 12 + 10 = 42$$

$$W_{to0}: 16 + 15 + 8 = 39$$

$$\Rightarrow \text{My MUX4-1} \# (42, 39)$$

Verilog :

```
1  module MyNAND_2 (input a,b , output w);
2      wire y;
3      supply1 Vdd;
4      supply0 Gnd;
5      pmos #(5,6,7) T1(w,Vdd,a);
6      pmos #(5,6,7) T2(w,Vdd,b);
7      nmos #(3,4,5) T3(y,Gnd,b);
8      nmos #(3,4,5) T4(w,y,a);
9  endmodule
10
11 module MyNAND_3 (input a,b,c , output w);
12     wire y1,y2;
13     supply1 Vdd;
14     supply0 Gnd;
15     pmos #(5,6,7) T1(w,Vdd,a);
16     pmos #(5,6,7) T2(w,Vdd,b);
17     pmos #(5,6,7) T3(w,Vdd,c);
18     nmos #(3,4,5) T4(w,y1,a);
19     nmos #(3,4,5) T5(y1,y2,b);
20     nmos #(3,4,5) T6(y2,Gnd,c);
21 endmodule
22
23 module MyNAND_4 (input a,b,c,d , output w);
24     wire y1,y2,y3;
25     supply1 Vdd;
26     supply0 Gnd;
27     pmos #(5,6,7) T1(w,Vdd,a);
28     pmos #(5,6,7) T2(w,Vdd,b);
29     pmos #(5,6,7) T3(w,Vdd,c);
30     pmos #(5,6,7) T4(w,Vdd,d);
31     nmos #(3,4,5) T5(w,y1,a);
32     nmos #(3,4,5) T6(y1,y2,b);
33     nmos #(3,4,5) T7(y2,y3,c);
34     nmos #(3,4,5) T8(y3,Gnd,d);
35 endmodule
36
37 module MyMUX4_1 (input a,b,c,d,s1,s2 , output w);
38     wire y1,y2,y3,y4,y5,y6;
39     supply1 Vdd;
40     supply0 Gnd;
41     MyNAND_3 G1(a,y5,y6,y1);
42     MyNAND_3 G2(b,y5,s2,y2);
43     MyNAND_3 G3(c,y6,s1,y3);
44     MyNAND_3 G4(d,s1,s2,y4);
45     MyNAND_2 G5(s1,s1,y5); //inverter
46     MyNAND_2 G6(s2,s2,y6); //inverter
47     MyNAND_4 G7(y1,y2,y3,y4,w);
48 endmodule
```

TestBench :


```
1 module MyMUX4_1_TB ();
2     reg aa=0,bb=0,cc=0,dd=0,ss1=0,ss2=0;
3     wire ww;
4     MyMUX4_1 CUT1(aa,bb,cc,dd,ss1,ss2,ww);
5     initial begin
6         #50 aa=1;
7         #50 bb=1;
8         #50 aa=0;
9         #50 ss2=1;
10        #50 cc=1;
11        #50 bb=1;
12        #50 ss2=0;
13        #50 ss1=1;
14        #50 cc=0;
15        #50 dd=1;
16        #50 ss2=1;
17        #50 ss1=0; ss2=0;
18        #50 $stop;
19    end
20 endmodule
```

Signal	Value
/MyMUX4_1_TB/aa	0
/MyMUX4_1_TB/bb	0
/MyMUX4_1_TB/cc	0
/MyMUX4_1_TB/dd	0
/MyMUX4_1_TB/ss1	0
/MyMUX4_1_TB/ss2	0
/MyMUX4_1_TB/ww	StX

سوال 4 :

Circuit diagram and worst-case delays :

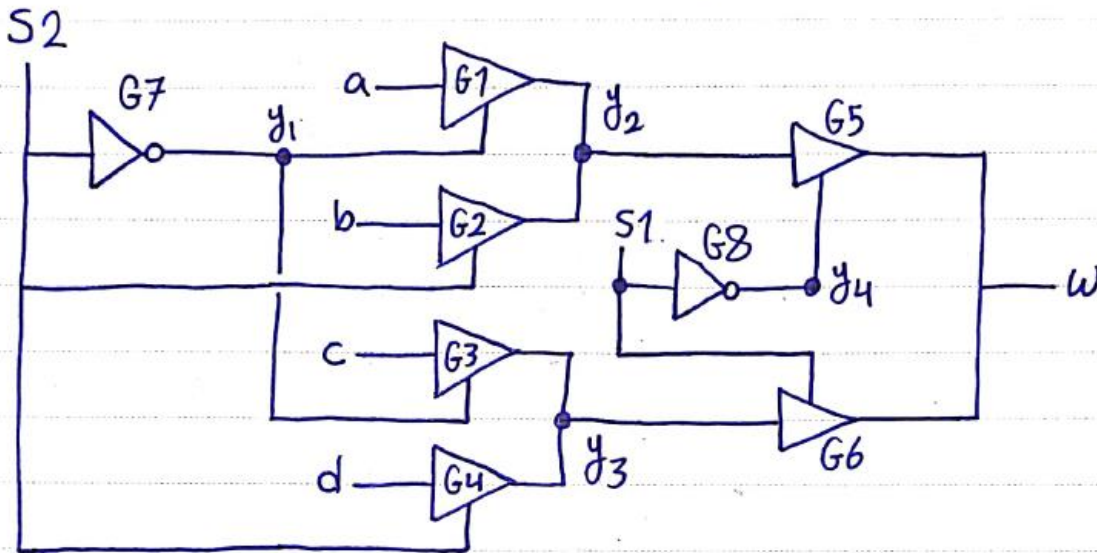4-to-1 MUX 2 select inputs using Tri-State Buffer :



MyBuffer # (16, 20) ; MyInverter # 6

$$W_{to1}: 16 + 6 + 16 + 6 = 44$$

$$W_{to0}: 20 + 6 + 20 + 6 = 52$$

\Rightarrow MyBMUX4_1 # (44, 52)

Verilog :


```
1  module MyInverter (input a, output w);
2      supply1 Vdd;
3      supply0 Gnd;
4      pmos #(5,6,7) T1(w,Vdd,a);
5      nmos #(3,4,5) T2(w,Gnd,a);
6  endmodule
7
8  module MyBuffer (input a,b , output w);
9      wire y1,y2,y3;
10     supply1 Vdd;
11     supply0 Gnd;
12     pmos #(5,6,7) T1(y1,Vdd,a);
13     pmos #(5,6,7) T2(w,y1,y2);
14
15     //inverter:
16     pmos #(5,6,7) T3(y2,Vdd,b);
17     nmos #(3,4,5) T4(y2,Gnd,b);
18
19     nmos #(3,4,5) T5(w,y3,b);
20     nmos #(3,4,5) T6(y3,Gnd,a);
21
22 endmodule
23
24 module MyBMUX4_1 (input a,b,c,d,s1,s2 , output w);
25     wire y1,y2,y3,y4;
26     supply1 Vdd;
27     supply0 Gnd;
28     MyBuffer G1(a,y1,y2);
29     MyBuffer G2(b,s2,y2);
30     MyBuffer G3(c,y1,y3);
31     MyBuffer G4(d,s2,y3);
32     MyBuffer G5(y2,y4,w);
33     MyBuffer G6(y3,s1,w);
34     MyInverter G7(s2,y1);
35     MyInverter G8(s1,y4);
36 endmodule
```

TestBench :

```


1 module MyBMUX4_1_TB ();
2     reg aa=0,bb=0,cc=0,dd=0,ss1=0,ss2=0;
3     wire ww;
4     MyBMUX4_1 CUT1(aa,bb,cc,dd,ss1,ss2,ww);
5     initial begin
6         #50 aa=1;
7         #50 bb=1;
8         #50 aa=0;
9         #50 ss2=1;
10        #50 cc=1;
11        #50 bb=1;
12        #50 ss2=0;
13        #50 ss1=1;
14        #50 cc=0;
15        #50 dd=1;
16        #50 ss2=1;
17        #50 ss1=0; ss2=0;
18        #50 $stop;
19    end
20 endmodule

```

 


سوال 5 :

 4-to-1 MUX 2-select inputs using NAND gates :



 4-to-1 MUX 2-select inputs using Tri-State Buffer :



باتوجه به نتایج بدست آمده از شبیه سازی و همینطور بر اساس محاسبات تئوری میتوان گفت:

بطور کلی استفاده از گیت های Tri-State Buffer برای ساخت 4-1MUX ، delay بیشتری ایجاد میکند.

حال به بررسی تعداد ترانزیستورها در هر یک از مدارها میپردازیم:

4-to-1 MUX 2-select inputs using NAND gates :

Four 3-input NAND; every 3-input NAND includes 3 NMOS and 3 PMOS transistor.

Two 2-input NAND for inverter; every 2-input NAND includes 2 NMOS and 2 PMOS transistor.

One 4-input NAND; every 4-input NAND includes 4 NMOS and 4 PMOS transistor.

$$= > \text{ All NMOS: } 4*3 + 2*2 + 4*4 = 32$$

$$= > \text{ All PMOS: } 4*3 + 2*2 + 4*4 = 32$$

$$= > \text{ All Transistors: } 64$$

4-to-1 MUX 2-select inputs using Tri-State Buffer :

seven Tri-State Buffer; every Tri-State Buffer includes 3 NMOS and 3 PMOS transistor.

Two Inverter; every Inverter includes 1 NMOS and 1 PMOS transistor.

$$= > \text{ All NMOS: } 7*3 + 2*1 = 23$$

$$= > \text{ All PMOS: } 7*3 + 2*1 = 23$$

$$= > \text{ All Transistors: } 46$$

تعداد ترانزیستورهای کمتر در MUX ساخته شده از Tri-State Buffer یک مزیت (از آنجا که مصرف توان کمتری هم خواهد داشت) در برابر MUX ساخته شده از NAND gates میباشد. اما متأسفانه delay بیشتری به همراه دارد!