



به نام خدا
دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



سیستم‌های دیجیتال 1

--- ECE 894 ---

نیمسال دوم (99-00)

استاد: پروفسور نوابی

COMPUTER ASSIGNMENT 5

State Machine Coding,
Pre- and Post-Synthesis

محمد مهدی عبدالحسینی

810 198 434




D I G I T A L S Y S T E M S

فهرست مطالب

1	بخش اول: moore
4	بخش دوم: mealy
6	بخش سوم: مقایسه

بخش اول : moore

Moore 10010 :

 

		j=0	j=1
000	A	A: 000	B: 001
001	B	C: 010	B: 001
010	C	D: 011	B: 001
011	D	A: 000	E: 100
100	E	F: 101	B: 001
101	F	D: 011	B: 001

Moore :

```

2 module Moore10010 (input clk, rst, j, output w);
3
4     reg [2:0] ns, ps;
5     parameter [2:0] A=3'b000, B=3'b001, C=3'b010, D=3'b011, E=3'b100, F=3'b101;
6
7     always @(ps,j) begin
8         ns = A;
9         case (ps)
10            A: ns=j ? B : A;
11            B: ns=j ? B : C;
12            C: ns=j ? B : D;
13            D: ns=j ? E : A;
14            E: ns=j ? B : F;
15            F: ns=j ? B : D;
16            default : ns = A;
17        endcase
18    end
19
20    assign w = (ps==F) ? 1'b1 : 1'b0;
21
22    always @(posedge clk, posedge rst) begin
23        if (rst)
24            ps <= A;
25        else
26            ps <= ns;
27    end
28
29 endmodule

```


Moore TB :

```


2  module Moore10010_TestBench ();
3
4      reg clk = 0;
5      reg rst = 0;
6      reg j = 0;
7      wire w;
8
9      Moore10010 M1 (clk, rst, j, w);
10
11     always #50 clk = ~clk;
12     initial begin
13         #180 j = 1;
14         #100 j = 0;
15         #100 j = 0;
16         #100 j = 1;
17         #100 j = 0;
18         #100 j = 0;
19         #100 j = 1;
20         #100 j = 0;
21         #200 $stop;
22     end
23
24 endmodule

```

TB :

 

Quartus :

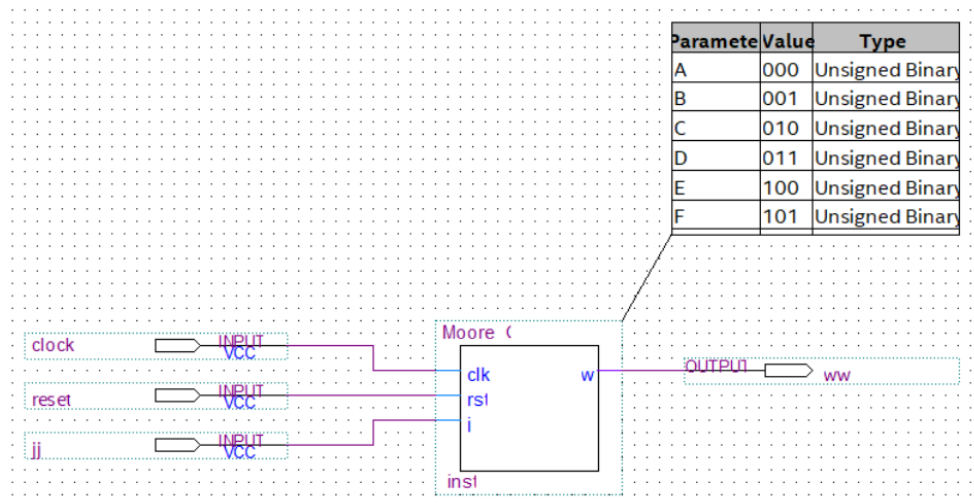



Moore Q TB :

```

2  `timescale 1ns/1ns
3
4  module Moore_Q_TestBench ();
5
6      reg clk = 0;
7      reg rst = 0;
8      reg j = 0;
9      wire w;
10
11      Moore_Q M1 (clk, rst, j, w);
12
13      always #50 clk = ~clk;
14      initial begin
15          #180 j = 1;
16          #100 j = 0;
17          #100 j = 0;
18          #100 j = 1;
19          #100 j = 0;
20          #100 j = 0;
21          #100 j = 1;
22          #100 j = 0;
23          #200 $stop;
24      end
25
26  endmodule


```

TB :

  

بخش دوم : mealy

Mealy 10010 :

 

		$j=0$	$j=1$	j	
000	A	A	B	0	1
001	B	C	B	0	0
010	C	D	B	0	0
011	D	A	E	0	0
100	E	C	B	1	0
				W	

Mealy :

```

2 module Mealy10010 (input clk, rst, j, output w);
3
4     reg [2:0] ns, ps;
5     parameter [2:0] A=3'b000, B=3'b001, C=3'b010, D=3'b011, E=3'b100;
6
7     always @(ps,j) begin
8         ns = A;
9         case (ps)
10            A: ns=j ? B : A;
11            B: ns=j ? B : C;
12            C: ns=j ? B : D;
13            D: ns=j ? E : A;
14            E: ns=j ? B : C;
15            default : ns = A;
16        endcase
17    end
18
19    assign w = (ps==E) ? ~j : 1'b0;
20
21    always @(posedge clk, posedge rst) begin
22        if (rst)
23            ps <= A;
24        else
25            ps <= ns;
26    end
27
28 endmodule

```


Mealy TB :

```


2  module Mealy10010_TestBench ();
3
4      reg clk = 0;
5      reg rst = 0;
6      reg j = 0;
7      wire w;
8
9      Mealy10010 M2 (clk, rst, j, w);
10
11     always #50 clk = ~clk;
12     initial begin
13         #180 j = 1;
14         #100 j = 0;
15         #100 j = 0;
16         #100 j = 1;
17         #100 j = 0;
18         #100 j = 0;
19         #100 j = 1;
20         #100 j = 0;
21         #200 $stop;
22     end
23
24 endmodule

```


TB :

 


Quartus :

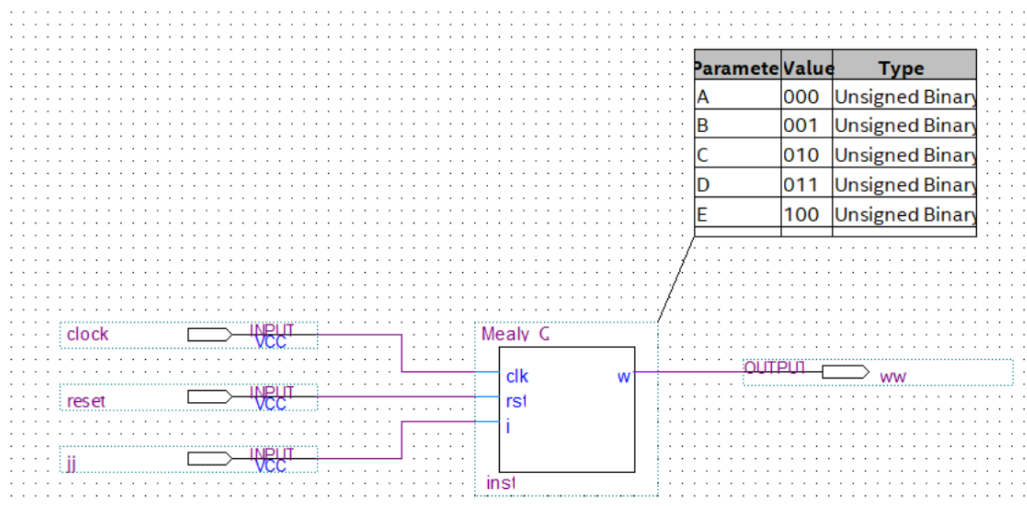

Mealy Q TB :

 

 

بخش سوم : مقایسه

```

2  `timescale 1ns/1ns
3
4  module Moore_Mealy_TestBench ();
5
6      reg clk = 0;
7      reg rst = 0;
8      reg j = 0;
9      reg XOR = 0;
10     wire w_moore, wQ_moore, w_mealy, wQ_mealy;
11
12     Moore10010 mrVS2 (clk, rst, j, w_moore);
13     Moore_Q mrVS1 (clk, rst, j, wQ_moore);
14     Mealy10010 mlVS2 (clk, rst, j, w_mealy);
15     Mealy_Q mlVS1 (clk, rst, j, wQ_mealy);
16
17     assign XOR = wQ_moore ^ wQ_mealy;
18
19     always #50 clk = ~clk;
20     initial begin
21         #180 j = 1;
22         #100 j = 0;
23         #100 j = 0;
24         #100 j = 1;
25         #100 j = 0;
26         #100 j = 0;
27         #100 j = 1;
28         #100 j = 0;
29         #100 j = 0;
30         #100 j = 0;
31         #100 j = 1;
32         #100 j = 0;
33         #200 $stop;
34     end
35
36 endmodule

```

