

# به نام خدا دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



# معماري كامپيوتر

زمستان 1400

استاد: دکتر سعید صفری

<mark>تمرین کامپیوتری شماره 3</mark> CA#3

اعضای گروه:

محمدمهدي عبدالحسيني

810 198 434


على رنجبرى 810 198 570

Computer Architecture


# فهرست مطالب

مسي
كنتر
پرچ
انواع
انواع
فيلد
حافة
نحوه
نتيج
نحوه
בר ב


### مسیر داده (DataPath)

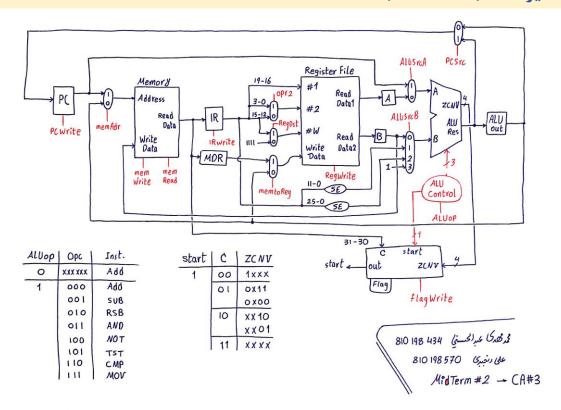

#### کنترلر (Controller)

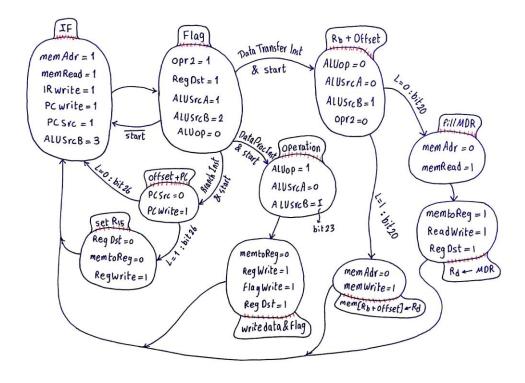

# پرچم (Flag)

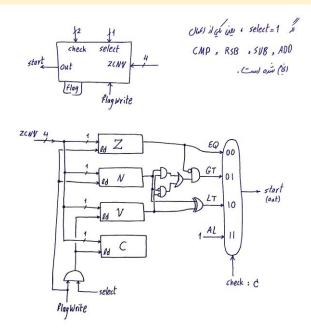

С	Name	Description	Flag	Instructions
00	EQ(equal)	Z set	Z(zero)	All
01	GT(greater than)	Z clear, and either N set and V set, or N clear and V clear	C(carry)	ADD, SUB, RSB,CMP
10	LT(less than)	N set and V clear, or N clear and V set	N(negative)	All
11	AL	always	V(overflow)	ADD, SUB, RSB,CMP

# انواع دستورات پردازنده

- پردازنده دارای سه نوع دستور است:
- o دستورات پردازش داده (Data Processing Instructions)

31	30	29	24	23	22	20	19		16	15	1	12	11	0
C	, ,	0000	000	Ι	op	С		Rn			Rd		Op2	

(Data Transfer Instructions) دستورات انتقال داده

31	30	29 2	1 20	19	16	15	12	11	0
(	( )	010000000	I		Rb		Rd	Offset	

o دستورات پرش (Branch Instructions) دستورات

31 3	) 2	9	27	26	25	0
С	T	10	)1	L	Offset	

#### انواع عملياتهاي ALU

Орс	Inst.	Description
000	ADD	Rd = Rn + Op2
001	SUB	Rd = Rn - Op2
010	RSB	Rd = Rn – Op2
011	AND	Rd = Rn AND Op2
100	NOT	Rd = -Op2(2's complement)
101	TST	Set condition codes on Rn AND Op2
110	CMP	Set condition codes on Rn – Op2
111	MOV	Rd = Op2

#### فیلد I و فیلد L

	Op2					
	11	4	3		0	
0				Rm		
	11				0	
1		Immediate Data	1			


Inst. Type	L	Inst.	Description
Branch	0	В	Jump to offset+PC
	1	B and Link	Jump to offset+PC, R15=return address
Data	0	Load	Rd=Mem[Rb+offset]
Transfer	1	Store	Mem[Rb+offset]=Rd

#### حافظه (Memory)


```
R1,1000(R0)
11_010000000_0_0000_0001_001111101000
                                       //#01
                                               LW
                                                                      # C=11 AL
11\_000000\_1\_111\_0000\_0010\_001111101000
                                       //#02
                                               MOVi
                                                      R2,1000
                                                                       # C=11 AL
11_000000_1_111_0000_0011_000000000001
                                                                      |# C=11 AL
                                       //#03
                                              MOVi
                                                      R3,1
11 000000 1 110 0011 0000 000000001010
                                       //#04
                                               CMPi
                                                      R3,10
                                                                      |# C=11 AL
00_101_0_00000000000000000000000111
                                       //#05
                                                      +7
                                                                      |# C=00 EQ
                                                                      |# C=11 AL
                                       //#06
                                                      R4,1000(R3)
11_010000000_0_0011_0100_001111101000
                                              LW
11 000000 0 110 0001 0000 000000000100
                                       //#07
                                               CMP
                                                      R1,R4
                                                                      |# C=11 AL
//#08
                                                                      |# C=10 LT
                                              В
                                                      +2
11_000000_0_111_0000_0001_000000000100
                                      //#09
                                              MOV
                                                      R1,R4
                                                                      |# C=11 AL
11_000000_1_000_0011_0010_001111101000
                                       //#10
                                               ADDi
                                                      R2,R3,1000
                                                                      |# C=11 AL
                                                      R3,R3,1
11\_000000\_1\_000\_0011\_0011\_000000000001
                                       //#11
                                               ADDi
                                                                      # C=11 AL
//#12
                                                                      # C=11 AL
                                                      R1,2000(R0)
11_010000000_1_0000_0001_011111010000
                                       //#13
                                                                      # C=11 AL
                                              SW
11_010000000_1_0000_0010_011111010100
                                       //#14
                                                      R2,2004(R0)
                                                                      # C=11 AL
                                              SW
00001111_00000000_00000100_00000110
01111000_00000000_00000001_00011111
00000000_00000000_11110010_00000001
00000000 00000000 11111111 10000001
00001111_11111111_00000000_00000001
00000000_000000000_11111100_00011111
00000000_000000000_00000000_00000101
                                       //#5:@7
00000000_00000000_00000000_11111001
00000000 00000000 00000000 00111111
00000000_11110000_11110000_00001111
```

# نحوه يرشدن خانههاى حافظه


#### دستورات:

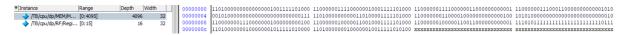

#### محتواي خانه 1000 تا 1010:

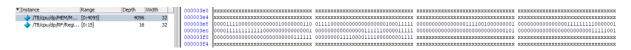

# نتيجه شبيهسازي

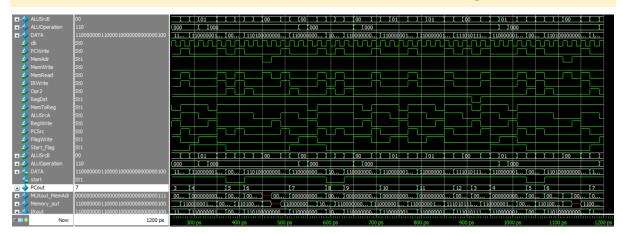

# نحوه پرشدن رجيسترها

